

Aim - To convert grey to Binary Code. Software


Software Used - Logisim software.

Method - Grey Code G_3 | G_2 | G_1 | G_0
 Binary Code B_3 | B_2 | B_1 | B_0
 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow
 G_3 $B_3 \oplus G_2$ $B_2 \oplus G_1$ $B_1 \oplus G_0$

Table -

Input				Output			
G_3	G_2	G_1	G_0	B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0

Logic Diagram

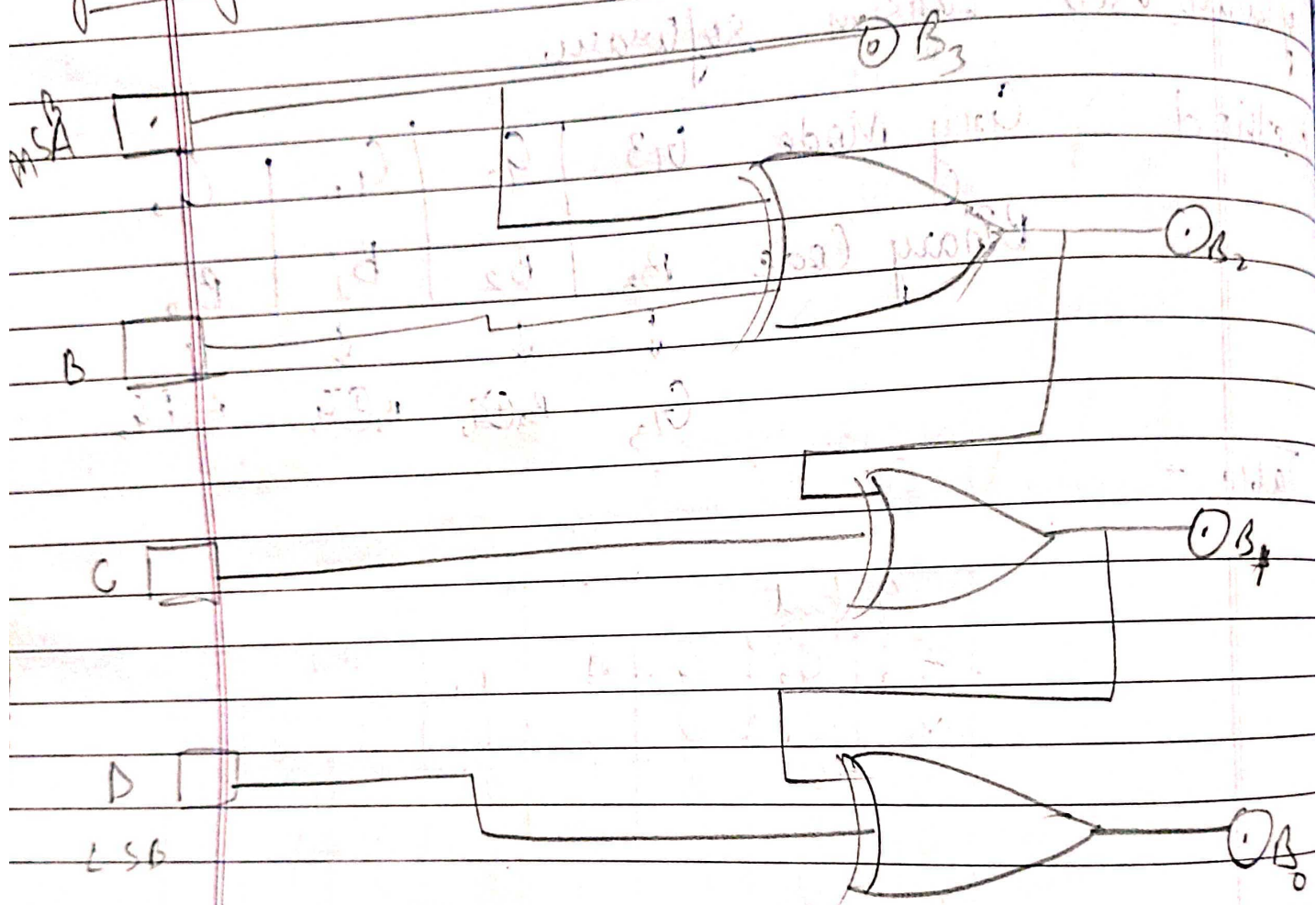

Conclusion

This circuit is verified by changing values in circuit.

Aim - Convert Binary to Grey Code


Software Used - Logisim Software

Method - Binary code B_3 | B_2 | B_1 | B_0
 Grey code G_3 | G_2 | G_1 | G_0
 \downarrow | \downarrow | \downarrow | \downarrow
 B_3 | $B_3 \oplus B_2$ | $B_2 \oplus B_1$ | $B_1 \oplus B_0$

Table -

Input				Output			
B_3	B_2	B_1	B_0	G_3	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

Logic Diagram

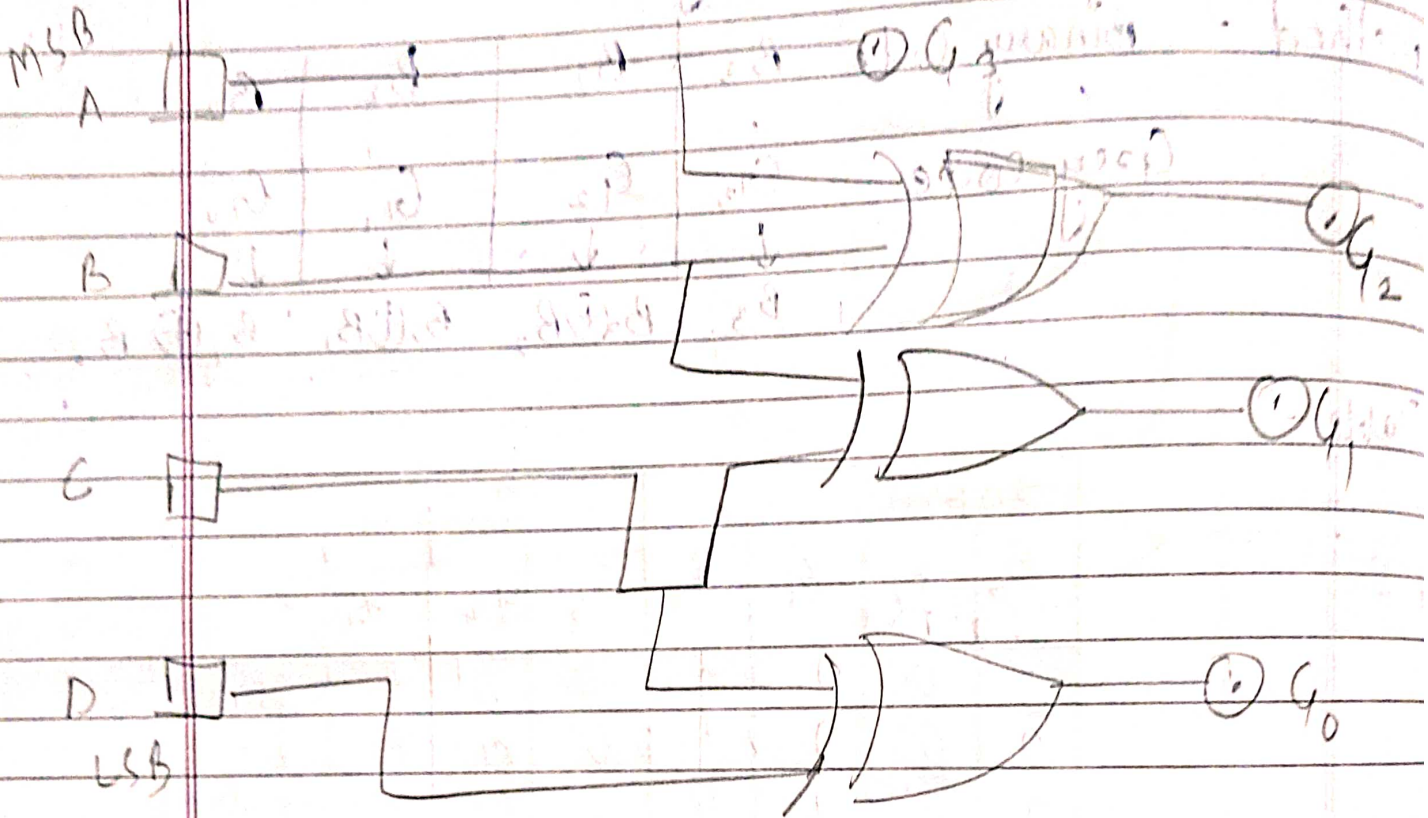

Conclusion

This circuit is verified by changing values in circuit

Aim - To make 2-bit multiplier circuit

Software used Logisim used

Method - Let A, A_0 and B, B_0 are two binary

$$\begin{array}{r} A, A_0 \\ A_1 B_0 \quad A_0 B_0 \\ \hline B_1 A_1 \quad B_1 A_0 \quad \times \\ \hline P_3 \quad P_2 \quad P_1 \quad P_0 \end{array}$$

$$P_0 = A_0 B_0$$

$$P_1 = \text{SUM}(A_1 B_0, A_0 B_1)$$


$$P_2 = \text{SUM}(B_1 A_1, \text{Carry}(A_1 B_0, A_0 B_1))$$

$$P_3 = \text{Carry}(B_1 A_1, \text{Carry}(A_1 B_0, A_0 B_1))$$

Truth table

Input A		Input B		Output			
A_1	A_0	B_1	B_0	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Logic Diagram

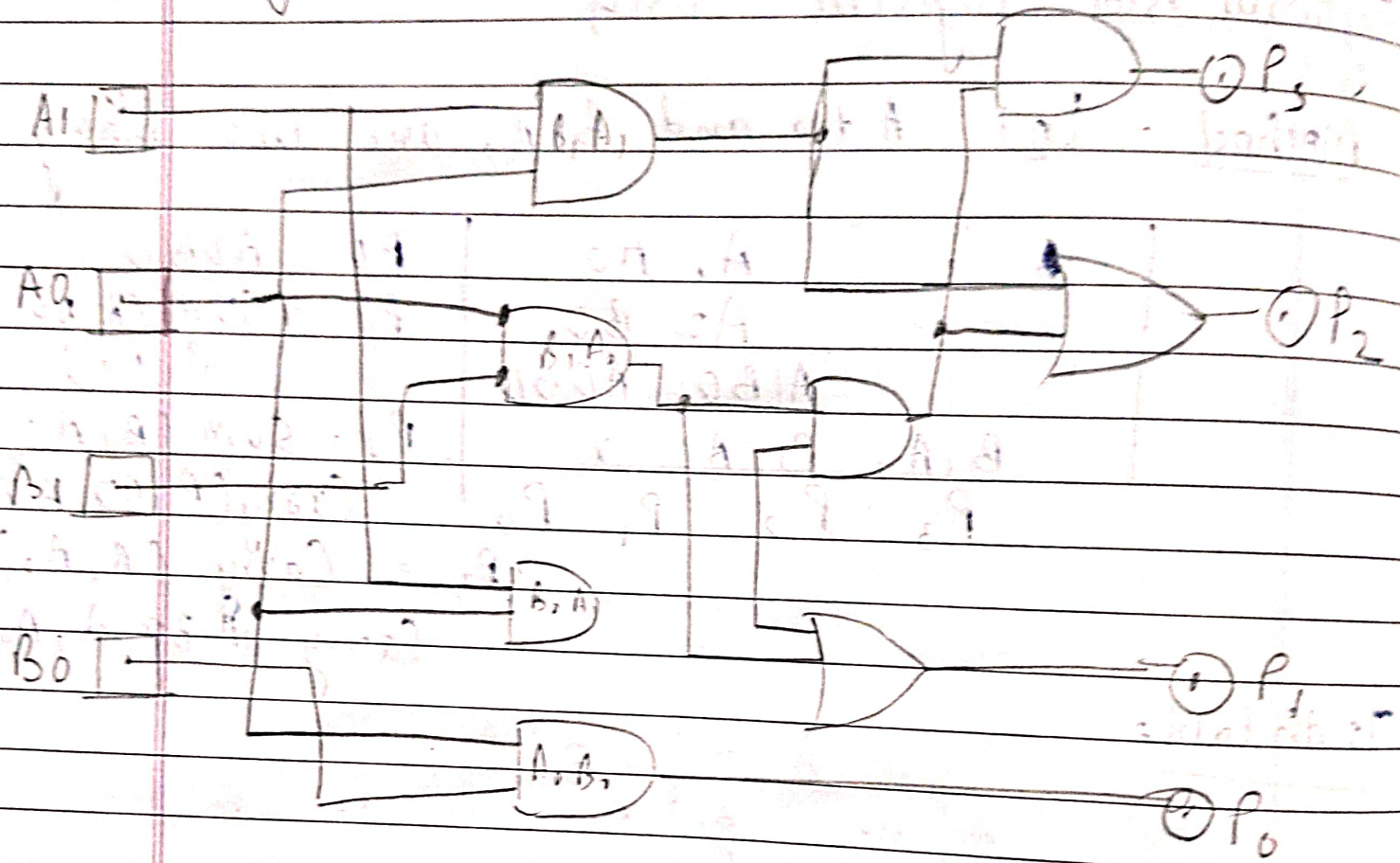

Conclusion:

This circuit is verified by changing values in circuit