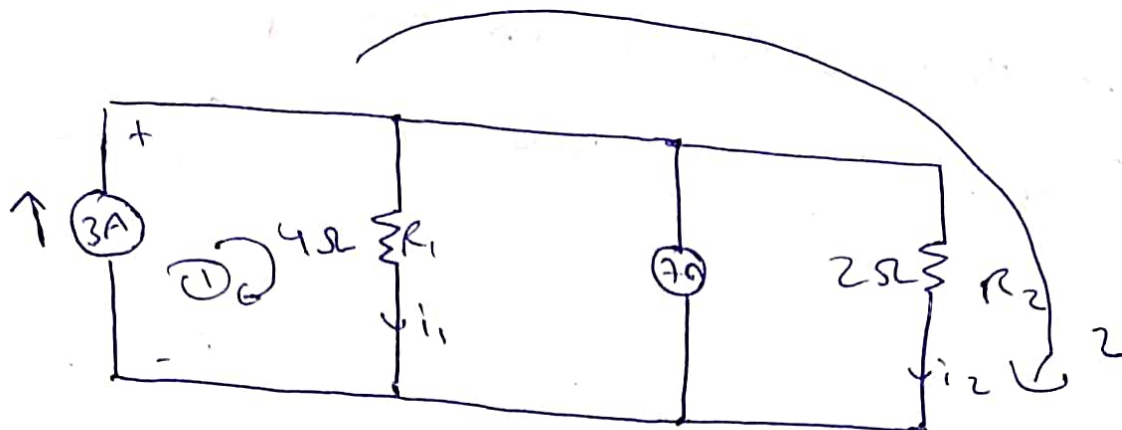


# Basic Electronic Circuits

YASH GUPTA

S202000010234

Q-1



(a) Taking the loop 2

$$V = i_2 \times R_2 = 2i_2 \quad \text{--- (1)}$$

Taking loop 1

$$V = i_1 R_1 = 4i_1 \quad \text{--- (2)}$$

Equating (1) & (2)

$$2i_1 = i_2$$

from figure

$$i_2 + 7A = i_3 \quad \text{--- (3)}$$

$$\text{--- (4)}$$

$$i_1 + i_3 = 3A$$

from (1), (2), (3), (4)

$$\boxed{\begin{aligned} i_1 &= -\frac{9}{3} \\ i_2 &= -\frac{8}{3} \end{aligned}}$$

| YASH GUPTA

| YASH GUPTA

| S20200010234


(b)

The three water heaters are parallel

hence equivalent resistance =  $\frac{50}{3} \Omega$

YASH GUPTA

S20200010239

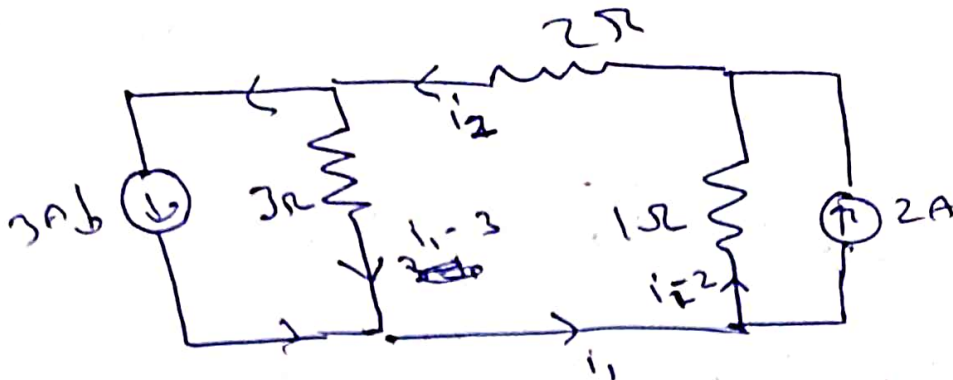

Applying KVL

$$-(i_1 - 3)3 = (i_1 - 2)1 + 2i_1$$

$$-3i_1 + 9 = 3i_1 - 2$$

$$6i_1 = 11$$

$$i_1 = \frac{11}{6}$$

$$\text{Power absorbed by } 3\Omega = \left(\frac{11}{6} - 3\right)^2 \times 3$$

$$= \left(\frac{7}{6}\right)^2 \times 3 = \frac{349}{12} \text{ W}$$

$$\text{Power absorbed by } 1\Omega = \left(\frac{11}{6} - 2\right)^2 \times 1$$

$$= \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times 1$$

$$\text{Power absorbed by } 2\Omega = \frac{1}{36} \text{ W}$$


$$= \left(\frac{11}{6}\right)^2 \times 2$$

$$= \frac{121}{18} \text{ W}$$

YASH GUPTA

S20200010234

Q-3

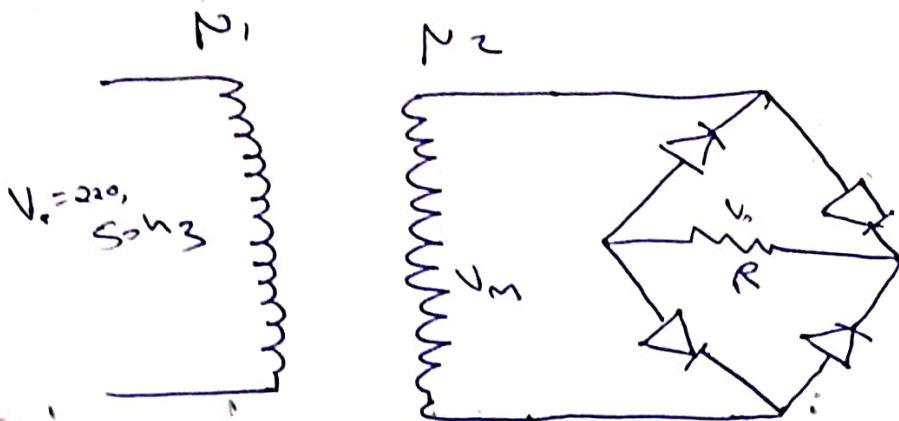

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$V_2 = V_{rms} = 22 \text{ V} \quad V_m = 22\sqrt{2}$$

$$V_{rms} = \frac{22}{\sqrt{2}} \text{ V} = 15.56 \text{ V}$$

$$V_{avg} = \frac{22\sqrt{2} \times 2}{\pi}$$

Applying KVL we get,

$$V_{rms} - 0.7 - 0.7 - 2.2 \text{ K}(i_{rms}) = 0 \quad \Rightarrow \quad i_{rms} = \frac{44\sqrt{2}}{\pi}$$

$$1.4 - 2.2 \text{ K}(i_{rms})$$

$$i_{rms} = \frac{22}{2.2} - 1.4 \text{ mA}$$

$$i_{rms} =$$




$$V_{avg} - 0.7 - 0.7 - 2.2 \text{ K}(i_{avg}) = 0$$

$$\frac{44\sqrt{2}}{\pi} - 1.4 - 2.2 \text{ K}(i_{avg}) = 0$$

$$i_{avg} = 8.37 \text{ mA}$$

$$\text{Time period} = 10^{-2} \text{ Sec}$$

YASH GUPTA  
S2020001239

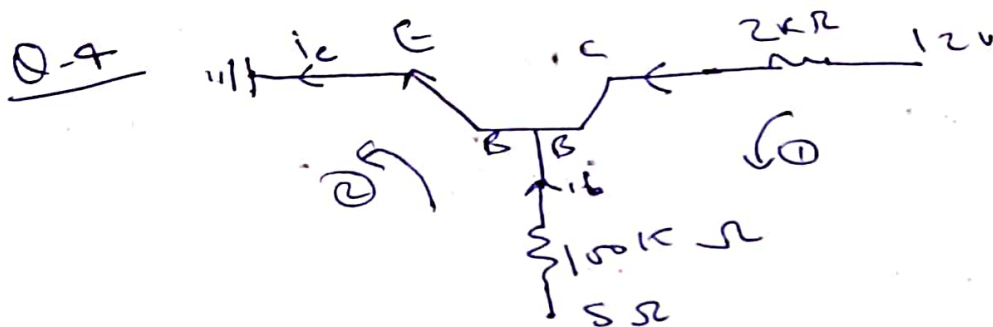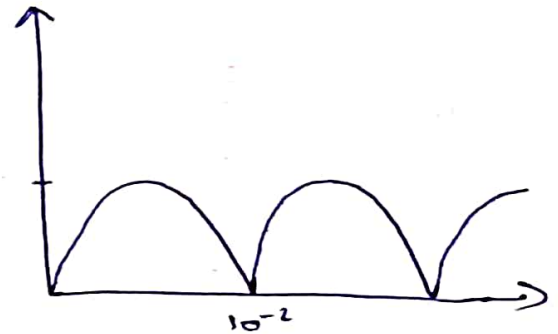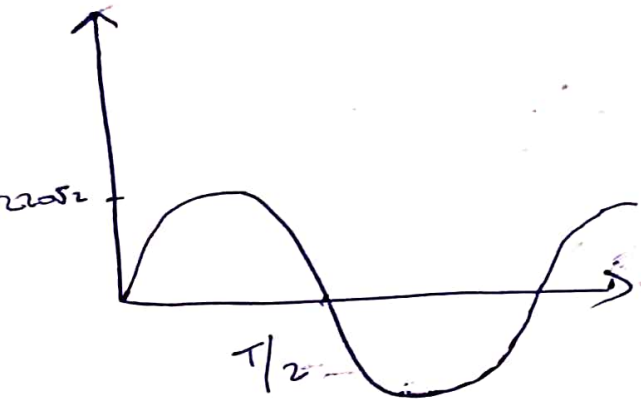

Applying loop ①

$$12 - (2k)i_c + (100k)i_b - v_{BE} = 5$$

Applying loop ②

$$5 - (100k\Omega)i_b - v_{BE} = 0$$

$$i_b = \frac{4.3}{100k}$$

$$i_b = 0.043 \mu A$$

$$\beta = \frac{i_c}{i_b}$$

$$100 i_b = i_c$$

$$10 = 2K (100) i_b + 100K i_b = V_{CB}$$

$$10 = 100K i_b = V_{CB}$$

$$V_{CB} = 10 = 4.3$$

$$= 5.7V$$

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

$$= 5.7 + 0.7$$

$$= 6.4V$$

$$i_c = i_b \beta$$

$$i_c = 4.3mA$$

YASH GUPTA

S2020010209