
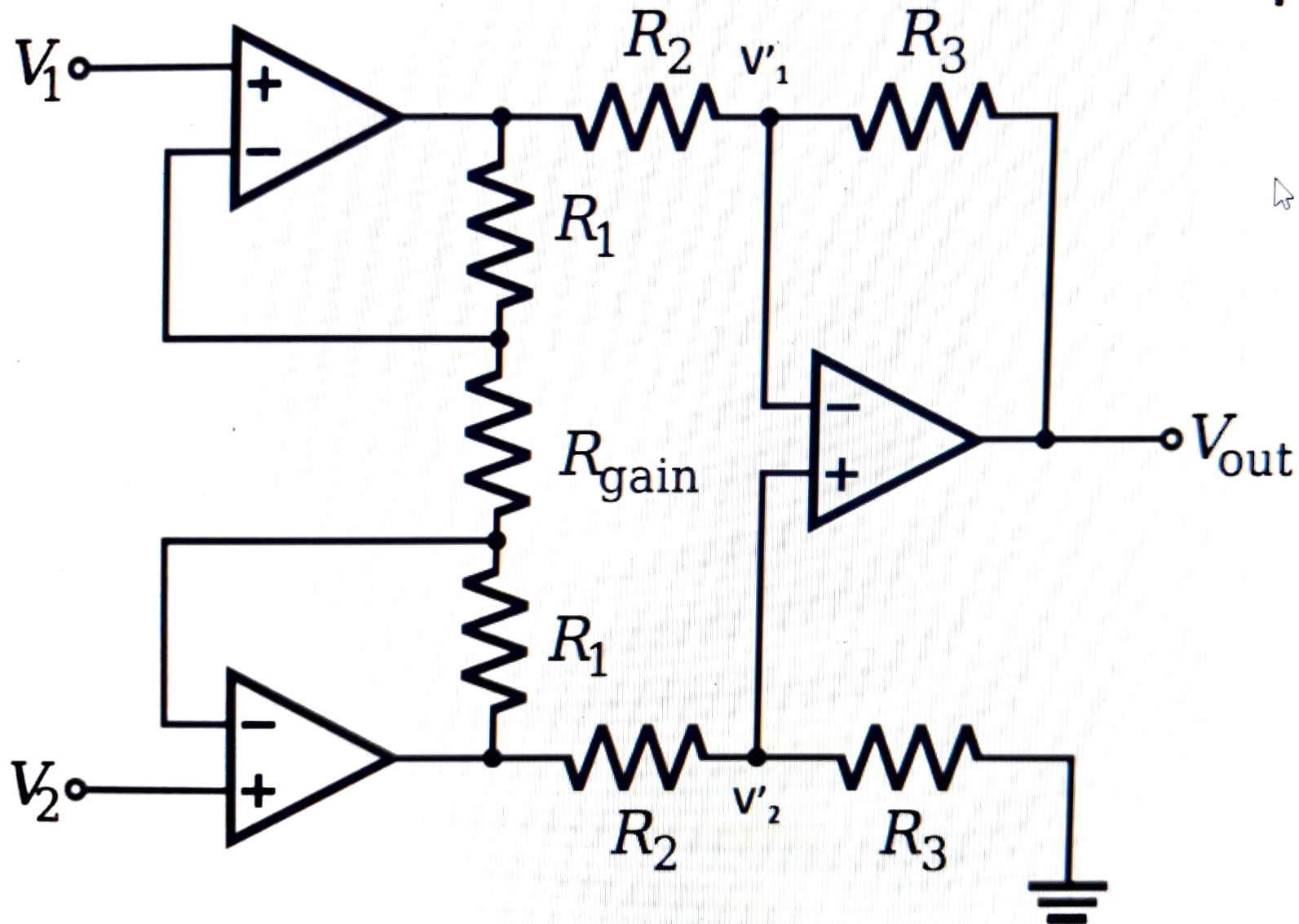


Instrumentation amplifier

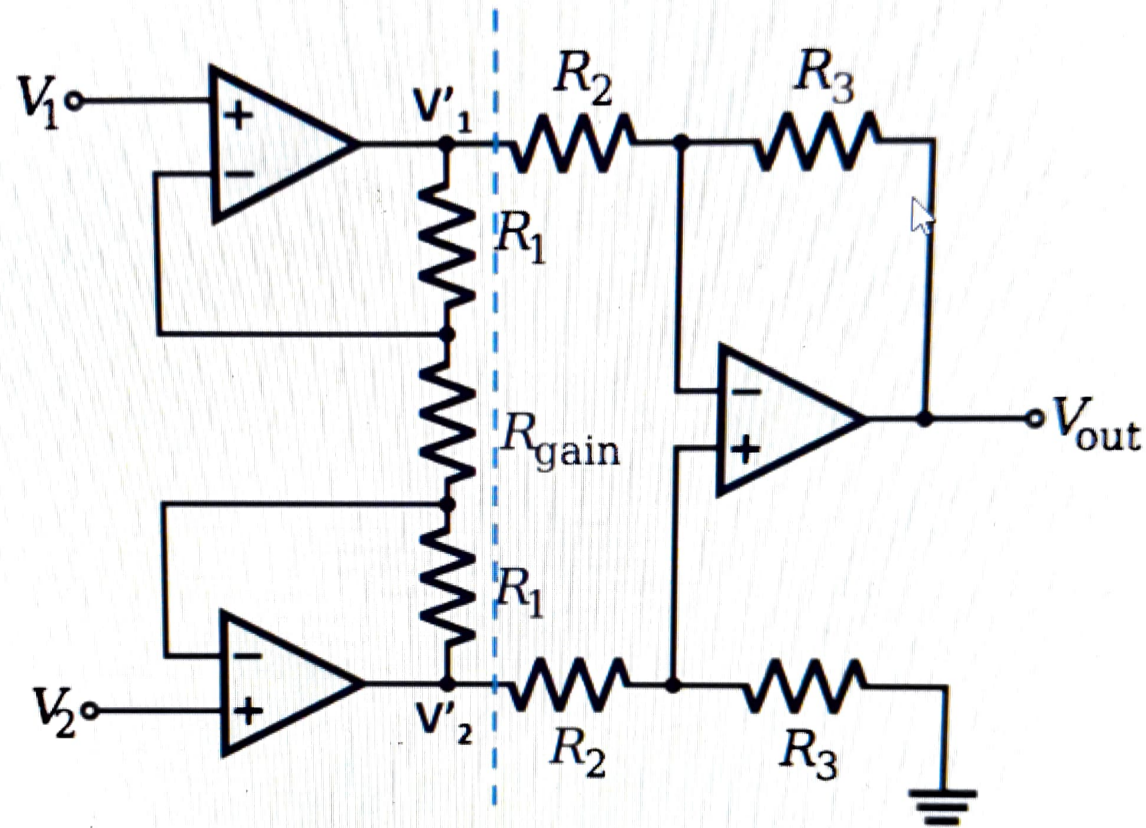


Instrumentation amplifier




$$V_{out} = \left(1 + \frac{2R_1}{R_{gain}} \right) \left(\frac{R_3}{R_2} \right) [V_2 - V_1]$$

Instrumentation amplifier

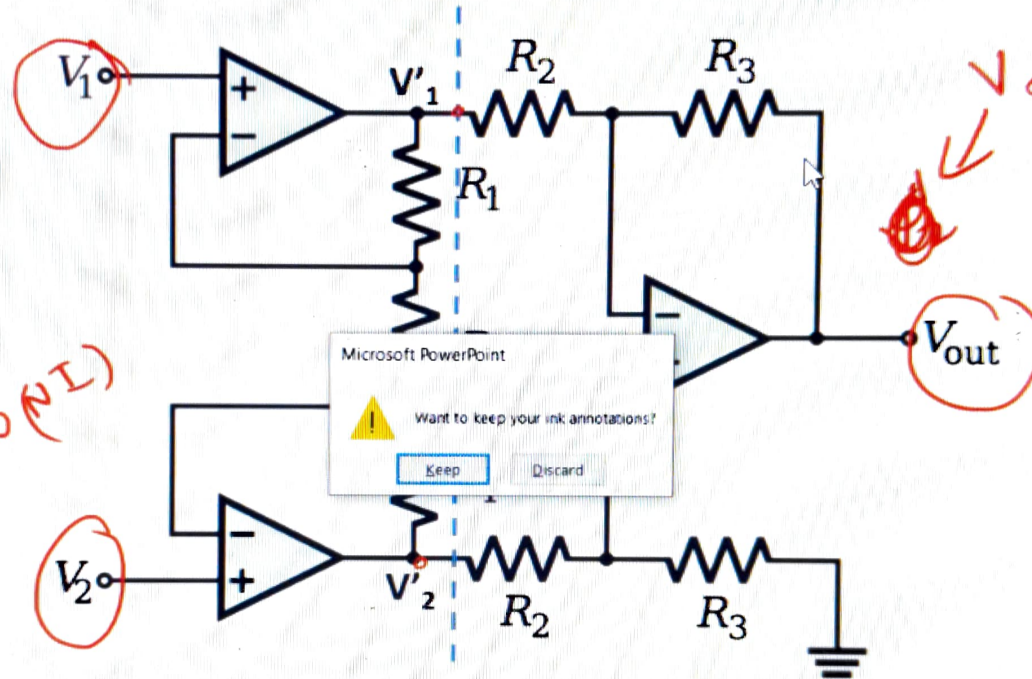

$$V_{out} = \left(1 + \frac{2R_1}{R_{gain}}\right) \left(\frac{R_3}{R_2}\right) [V_2 - V_1]$$

$$V_{out} = NI$$

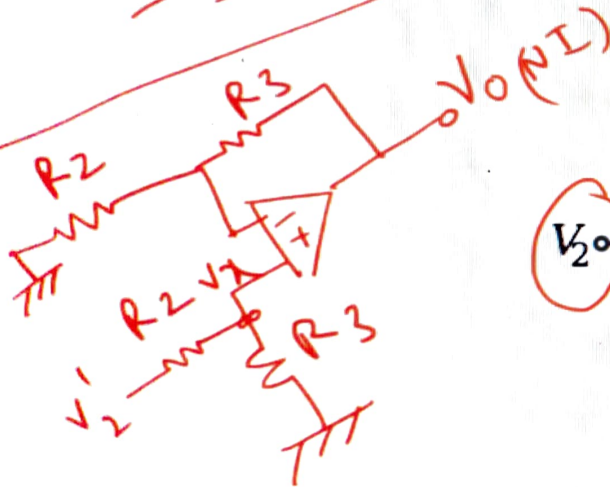

$$V_{out}(NI) = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) V_2$$

$$= \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \frac{R_3 V_2}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{R_3}{R_2} V_2$$


$$V_{out}(I) = -\frac{R_3}{R_2} V_1$$


$$V_0 = \frac{R_3}{R_2} (V_2 - V_1)$$

Problem: Superposition theorem


- Use the superposition principle to find the output voltage of the circuit shown in Fig.

$$v_o = 6v_1 + 4v_2$$

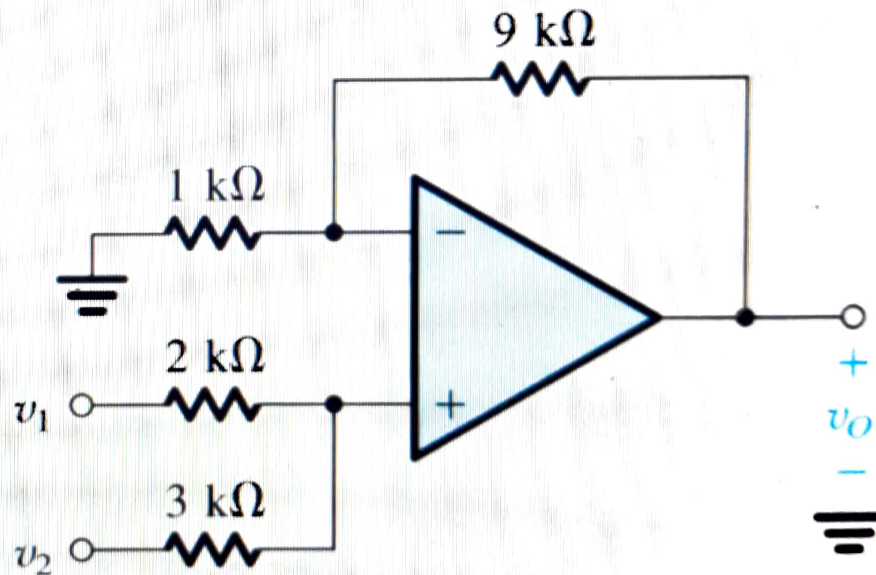

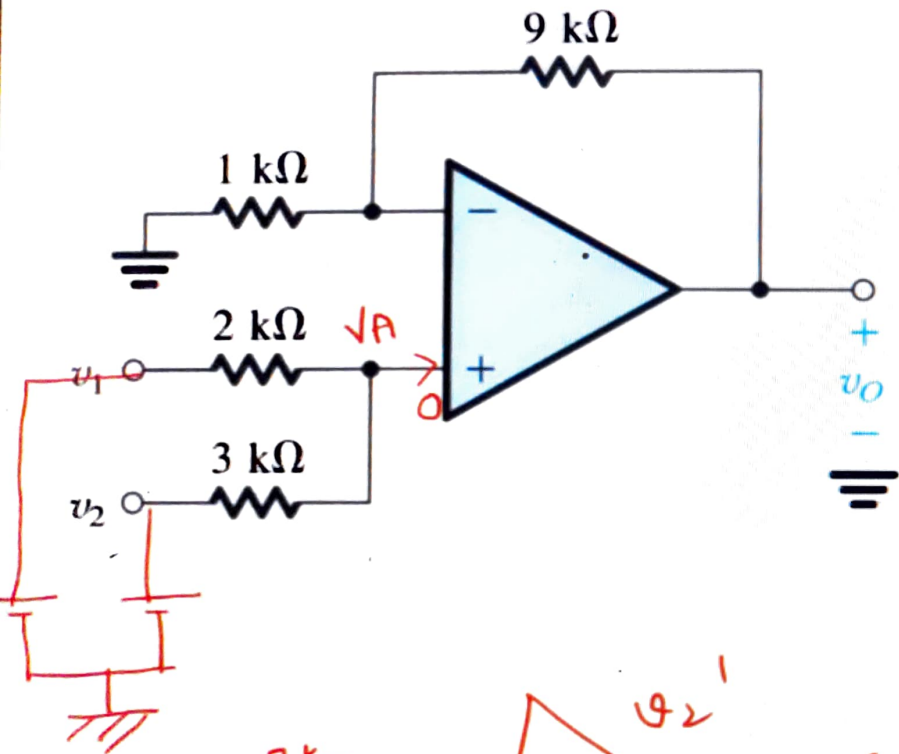

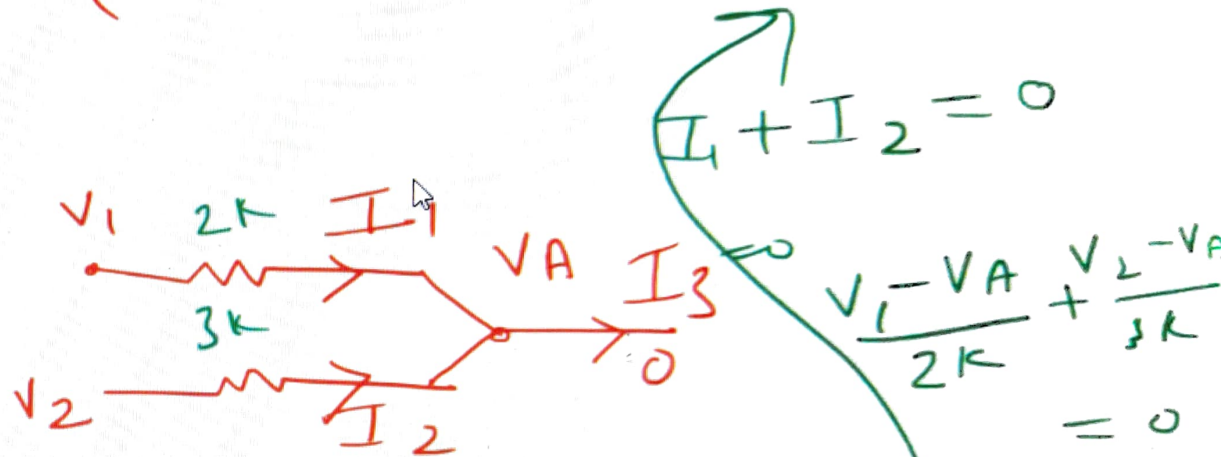
$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_A = 10 V_A$$



$$I_1 + I_2 = 0$$

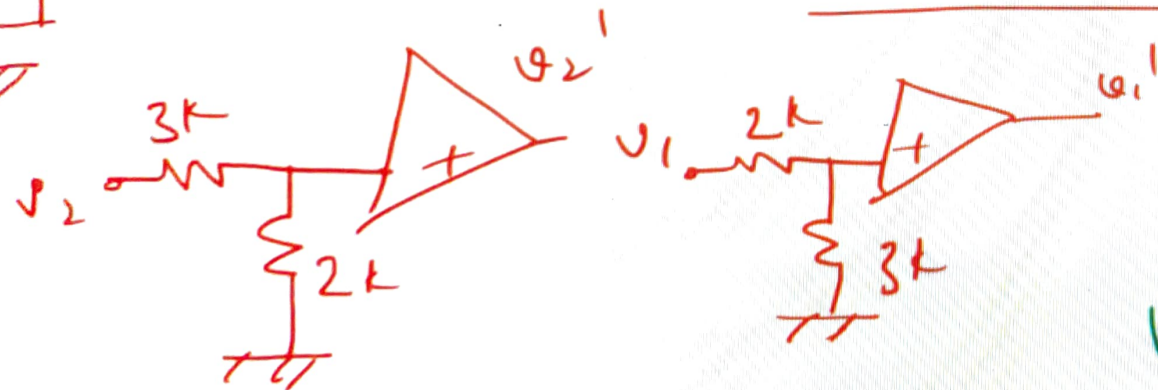
$$\frac{V_1 - V_A}{2k} + \frac{V_2 - V_A}{3k} = 0$$






$$V_o = v_1' + v_2'$$


$$V_o = \cancel{3V_1 + 2V_2} = 6V_1 + 4V_2 \checkmark$$

Problem: find V_o

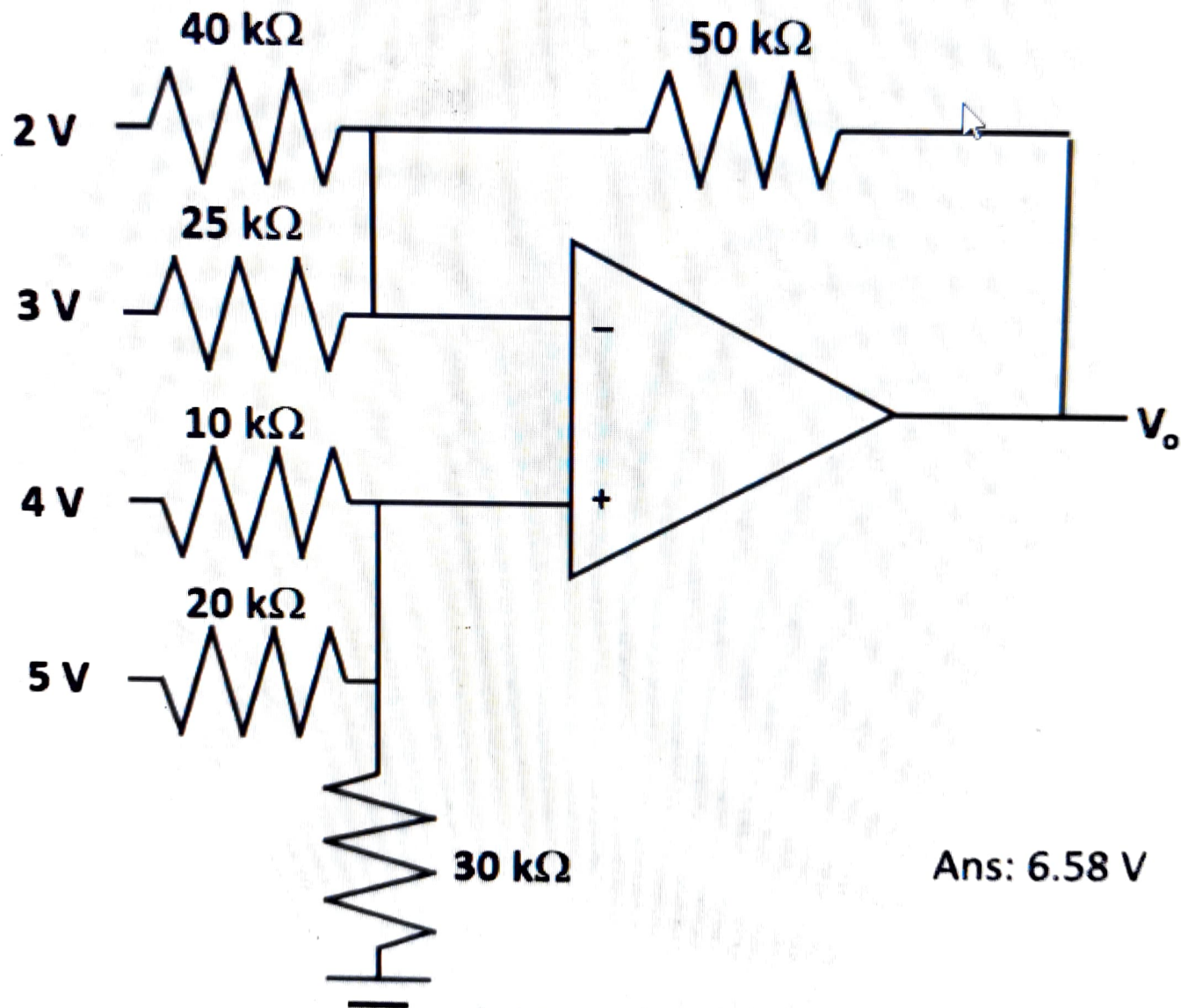

Ans: 6.58 V

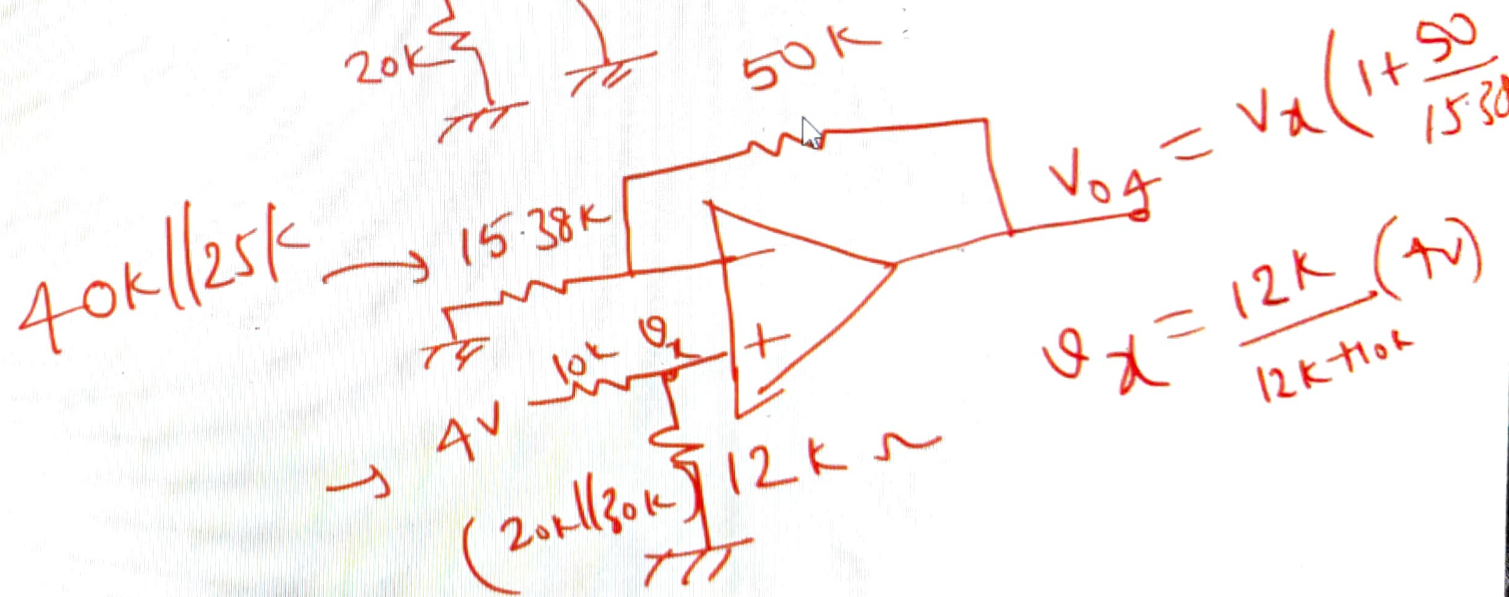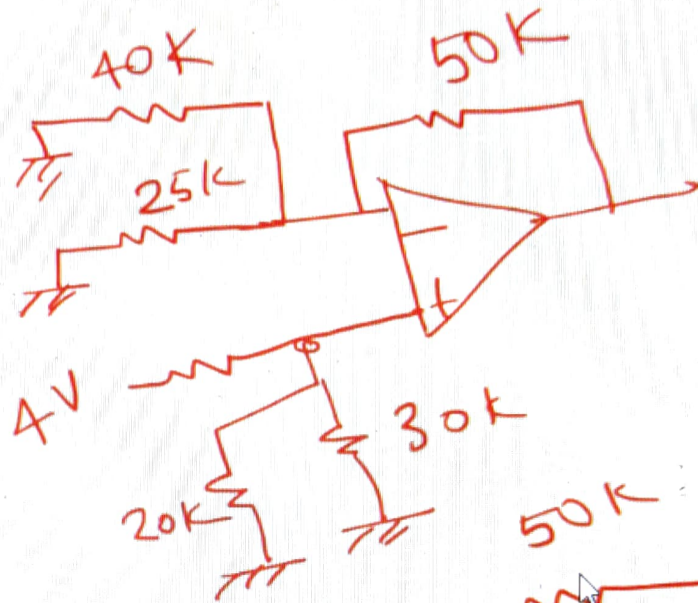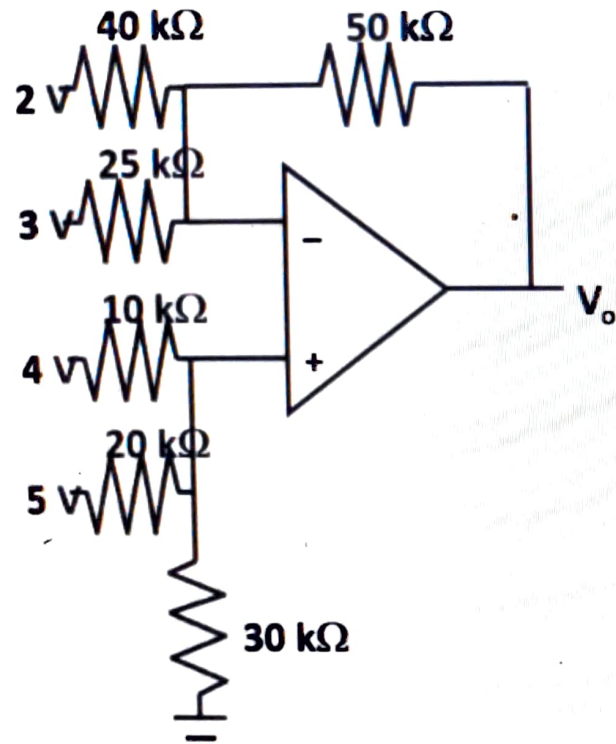

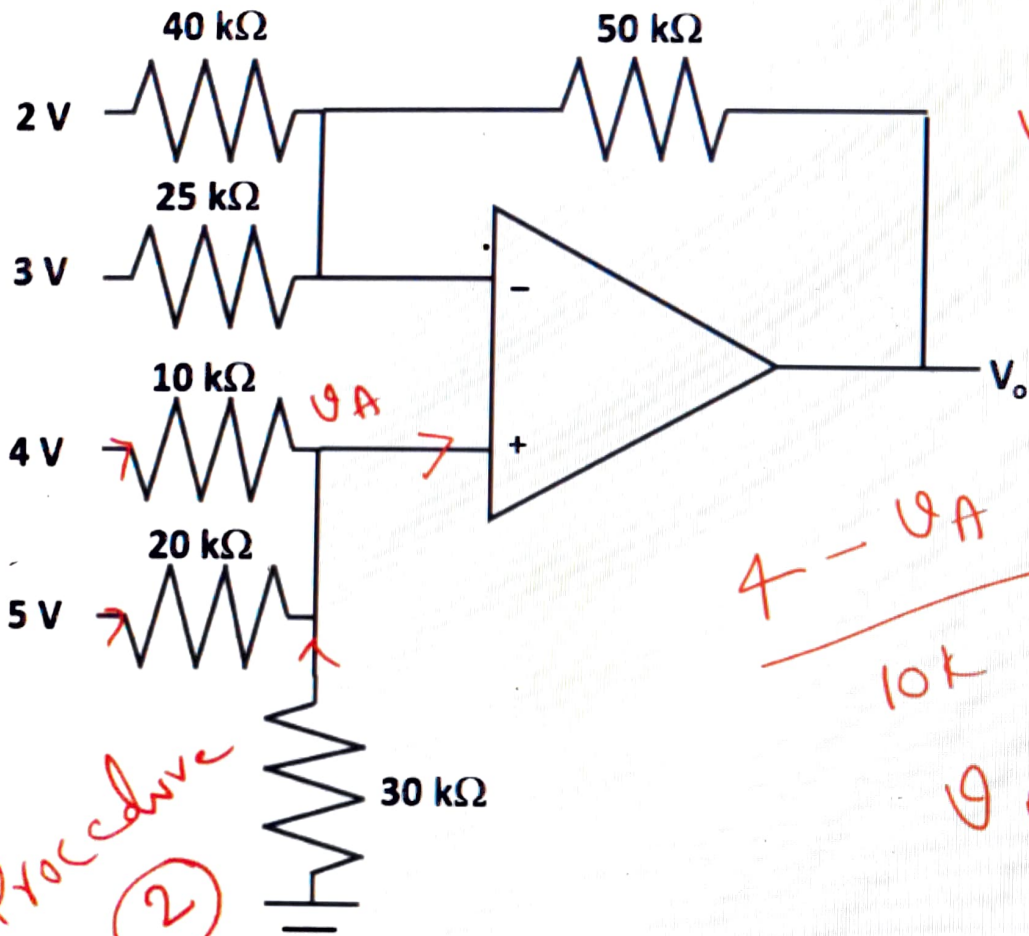

$$V_o = \left(1 + \frac{50}{15.38}\right) \underline{\underline{3.54V}}$$

$$\frac{0 - V_A}{30k} = 0$$

$$\frac{4 - V_A}{10k} + \frac{5 - V_A}{20k} +$$


$$V_A \rightarrow$$


$$\frac{4}{10} + \frac{5}{20} = V_A \left(\frac{1}{10k} + \frac{1}{20k} + \frac{1}{30k} \right)$$

$$V_A = \underline{\underline{3.54V}}$$

Procedure
(2)

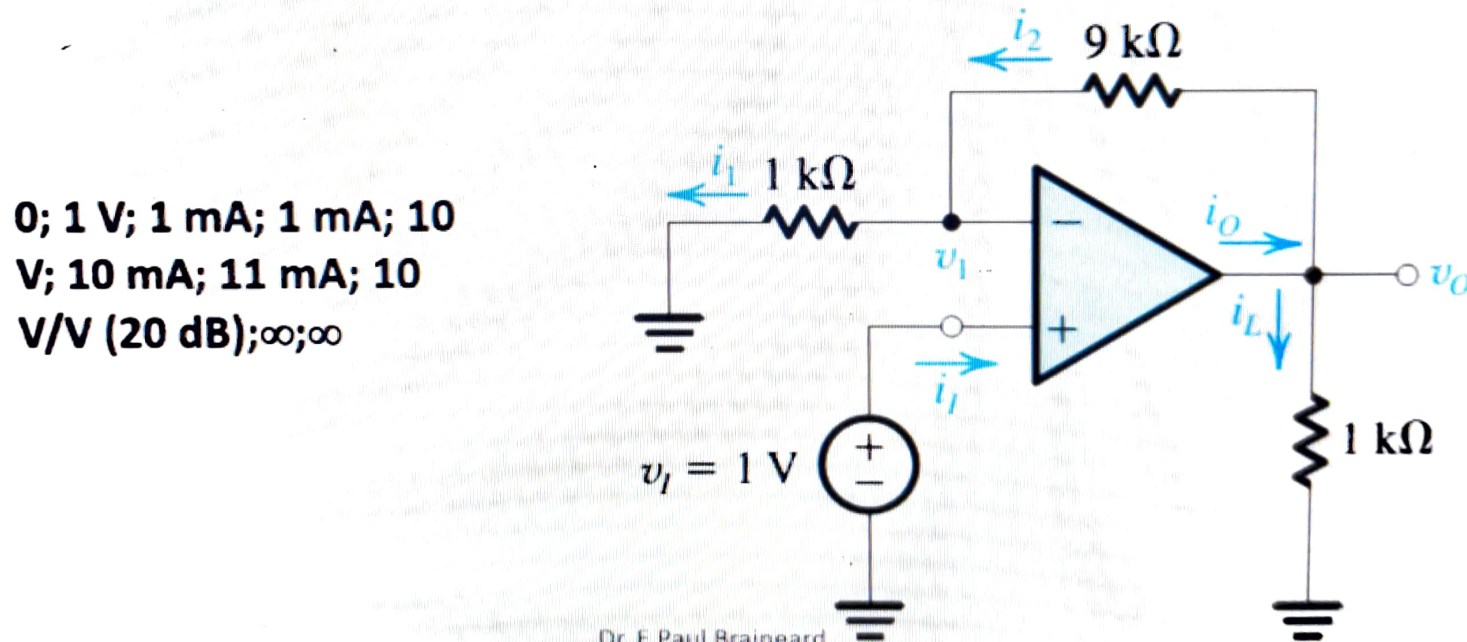- For the circuit in Fig. find the values of i_I , v_1 , i_1 , i_2 , v_o , i_L , and i_o . Also find the voltage gain v_o/v_I , the current gain i_L/i_I , and the power gain P_L/P_I



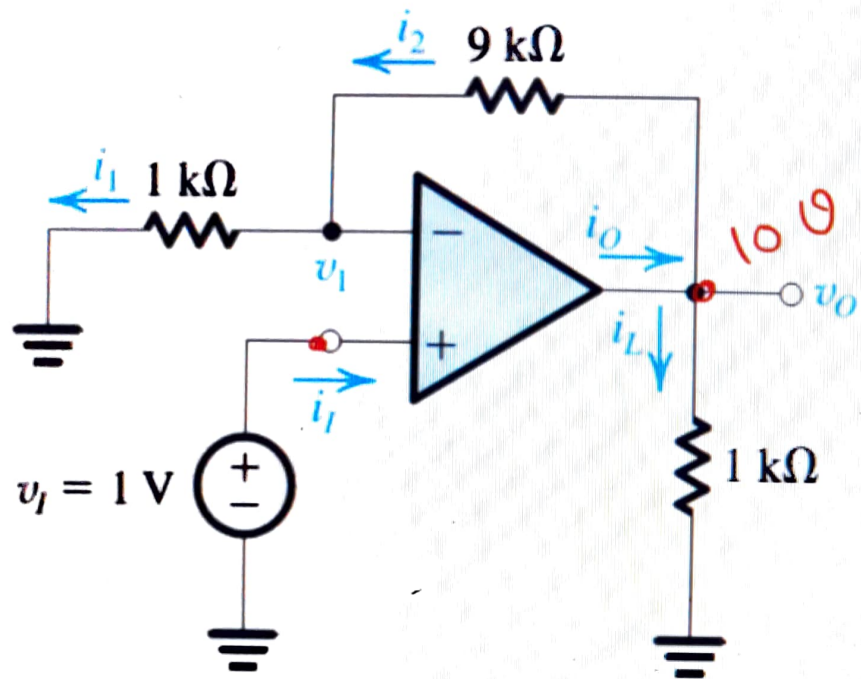

$$v_o = \left(1 + \frac{9\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega}\right) 1\text{ V}$$

$$= 10\text{ V}$$


$$v_1 = 1\text{ V}$$

$$i_1 = 1\text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{10 - 1}{9\text{ k}\Omega} = 1\text{ mA}$$

$$i_L = \frac{10 - 0}{1\text{ k}\Omega} = 10\text{ mA}$$

$$i_o = i_2 + i_L = 11\text{ mA}$$

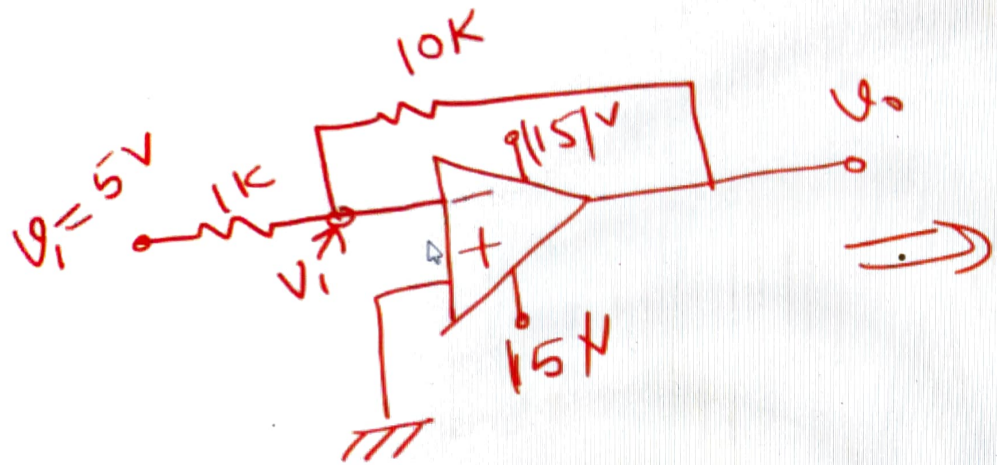

$$\Rightarrow V_o = \underline{\underline{-50V}} \quad \times$$

$$\approx -15V$$

if it is in linear range

$$V^+ = V^-$$

else

$$\underline{\underline{V^+ \neq V^-}}$$