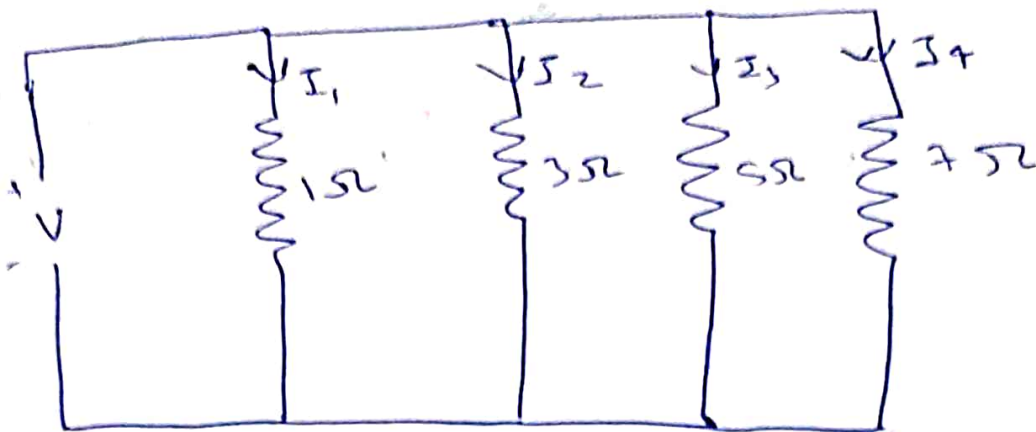


BEC
Set - G

YASH GUPTA
S20200002029

Q-1



$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = I = 28A$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{105 + 35 + 21 + 15}{105}$$

$$R_{eq} = \frac{105}{176} \Omega$$

$$V = IR_{eq}$$

$$V = \frac{28 \times 105}{176}$$

$$V = 16.7V$$

~~$I_1 = \frac{V}{R_1}$, $I_2 = \frac{V}{R_2}$, $I_3 = \frac{V}{R_3}$, $I_4 = \frac{V}{R_4}$~~


~~$I_1 = 28A$, $I_2 = 9.33A$, $I_3 = 5.6A$, $I_4 = 4A$~~

ASH GUPTA
S20200010239

$$I_1 = \frac{V}{(R_1)}, \quad I_2 = \frac{V}{(R_2)}, \quad I_3 = \frac{V}{(R_3)}, \quad I_4 = \frac{V}{R_4}$$

$$I_1 = 16.7 \mu A, \quad I_2 = 5.56 \mu A, \quad I_3 = 3.39 \mu A, \quad I_4 = 2.12 \mu A$$

Q2

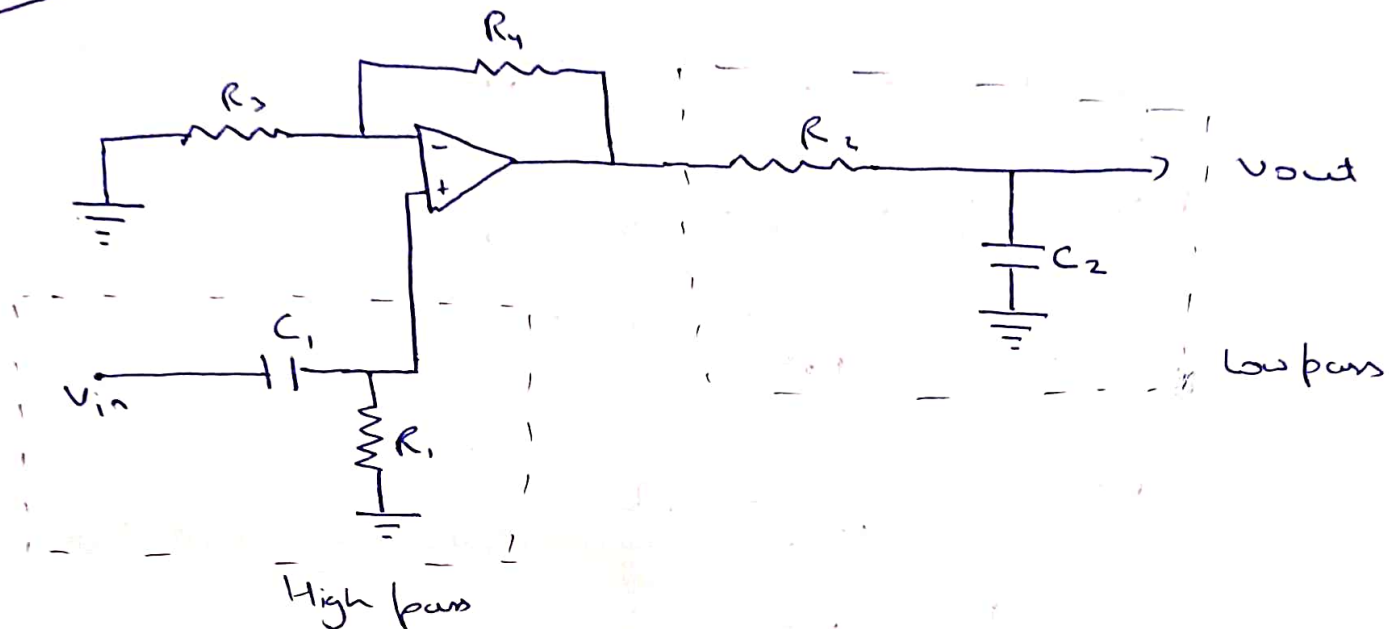

$$\text{Gain of High pass} = \frac{\left(1 + \frac{R_4}{R_2}\right) \frac{f}{f_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\text{where } f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$V_{out} = V_H V_L$$

$$V_L = V_H V_H$$

YASH GUPTA
52020010239

$$V_H = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + X_C^2}} V_{in}$$

$$V_{ref} = V_H$$

$$= \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + \frac{R_1^2}{4\pi^2 f^2 R_1^2 C^2}}} V_{in}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} V_{in}$$

$$= \frac{\left(\frac{f}{f_c}\right)^2}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}} V_{in}$$

$$V_O = \frac{X_C}{\sqrt{R_2^2 + X_C^2}} V_{ref}$$

$$= \frac{1/\omega C}{\sqrt{R_2^2 + \frac{R_2^2}{4\pi^2 f^2 R_2^2 C^2}}} V_{ref}$$

$$= \frac{f_H/f}{\sqrt{1 + (f_H/f)^2}} V_{ref}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{f}{f_L} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2}} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_H}{f}\right)^2}}$$

$$f_{cin} = 10$$

$$\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) = 10$$

$$f_0 = f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$= \frac{1}{2\pi \sqrt{3 \times 3 \times 0.8 \times 0.006 \times 10^6 \times 10^{-6} \times 10^{-6}}}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi \times 3 \times 0.006 \times 10^3 \times 10^{-6}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi \times 3 \times 0.8 \times 10^3 \times 10^{-6}}$$

$$f_0 \approx 77, f_H = 8842, f_L = 66.3$$

$$V_{out} = 10 \times \frac{77}{66.3} \times 12$$


$$\sqrt{1 + \left(\frac{77}{8842}\right)^2} \sqrt{1 + \left(\frac{77}{66.3}\right)^2}$$

$$\boxed{V_{out} \approx 8.66} \quad \boxed{V_{out} \approx 104}$$

0-7


Yoshiko Koyama
520200016214

52020010214

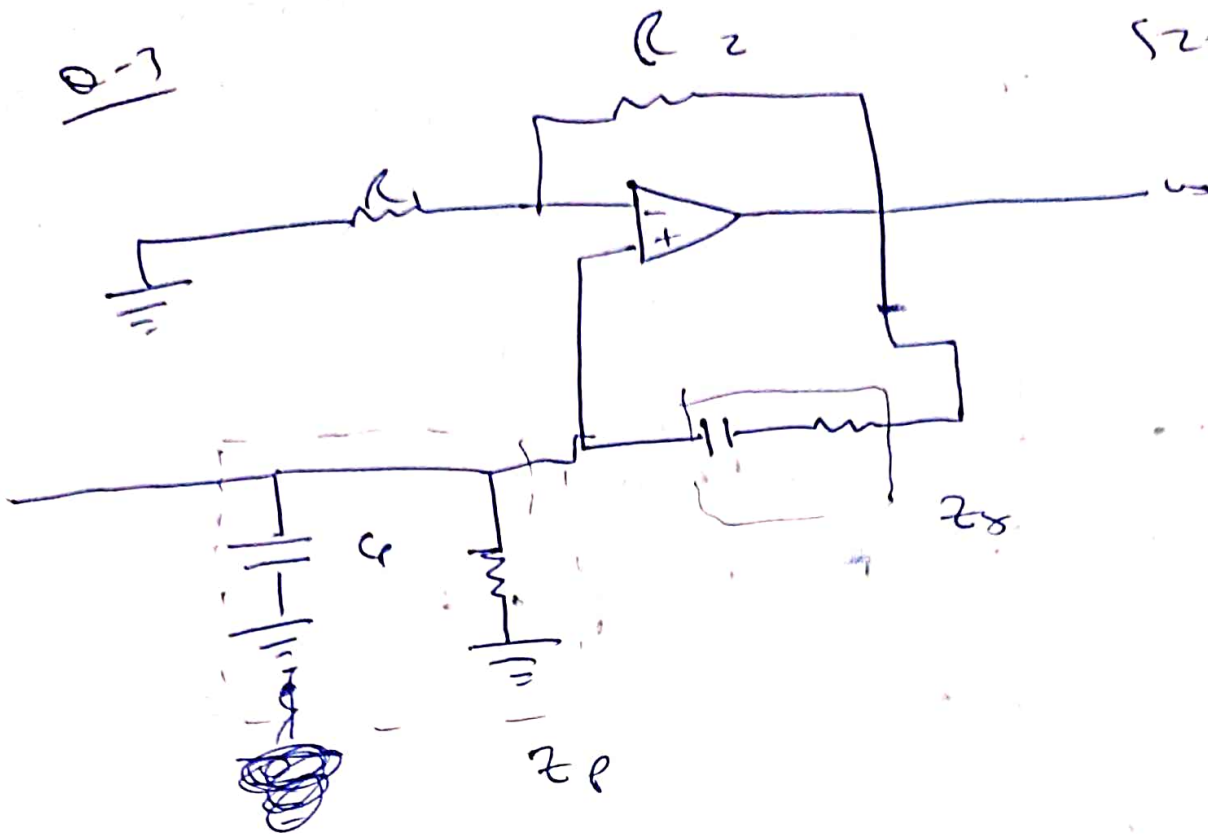

Q-9

YASH GUPTA
S2020001239

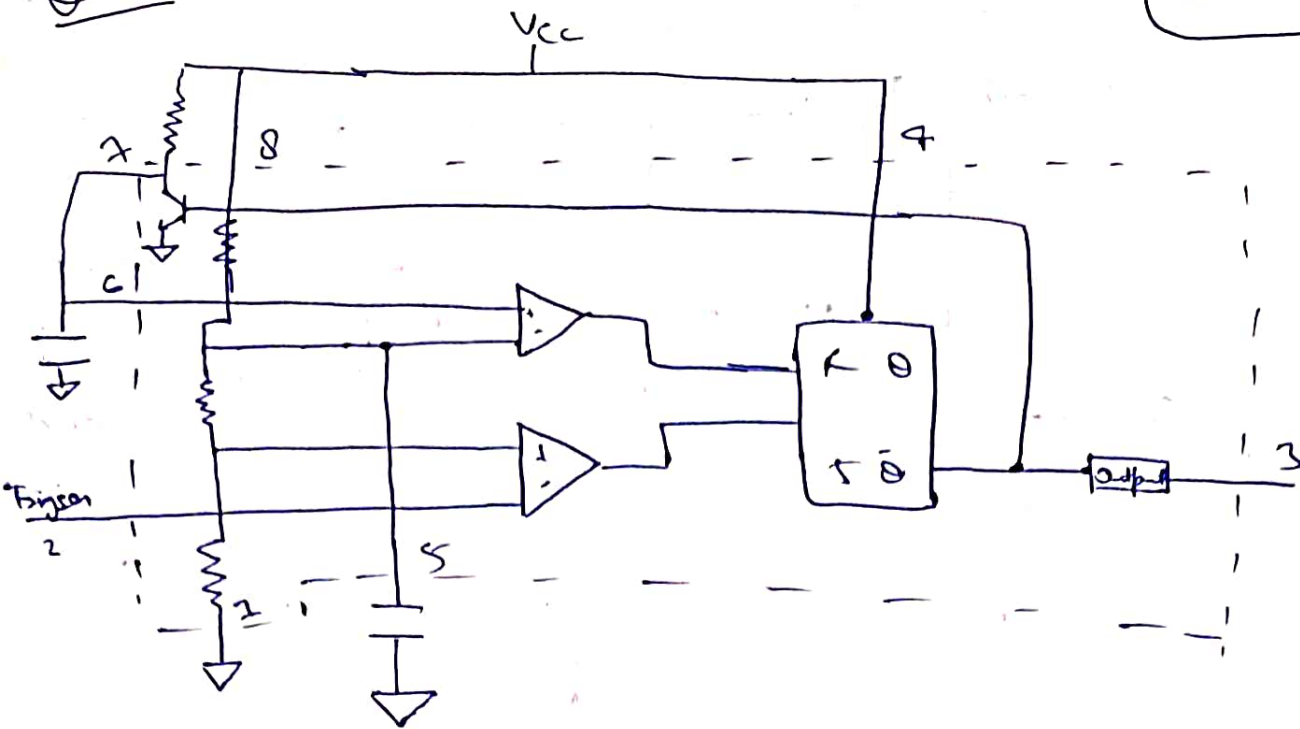

Internal Circuit

Voltage across capacitor

$$V_c = V_f + (V_i - V_f) e^{-t/R_1 C_1}$$

$$V_f = +V_{cc}, V_i = 0V,$$

the capacitor will charge upto

$$V_c = \frac{2}{3} V_{cc}$$

$$\frac{2}{3} V_{cc} = V_{cc} - V_{cc} e^{-t/R_1 C_1}$$

$$\frac{2}{3} = 1 - e^{-t/R_1 C_1}$$


$$-t/R_1 C_1 = \ln 1/3$$

$$t = 1.1 R_1 C_1$$

$$f = \frac{1}{1.1 \times 10^3 \times 1.2 \times 10^3 \times 10^{-9}} = \frac{10^7}{12 \times 11} \text{ Hz}$$

Q.5

YASH GUPTA
52020010239

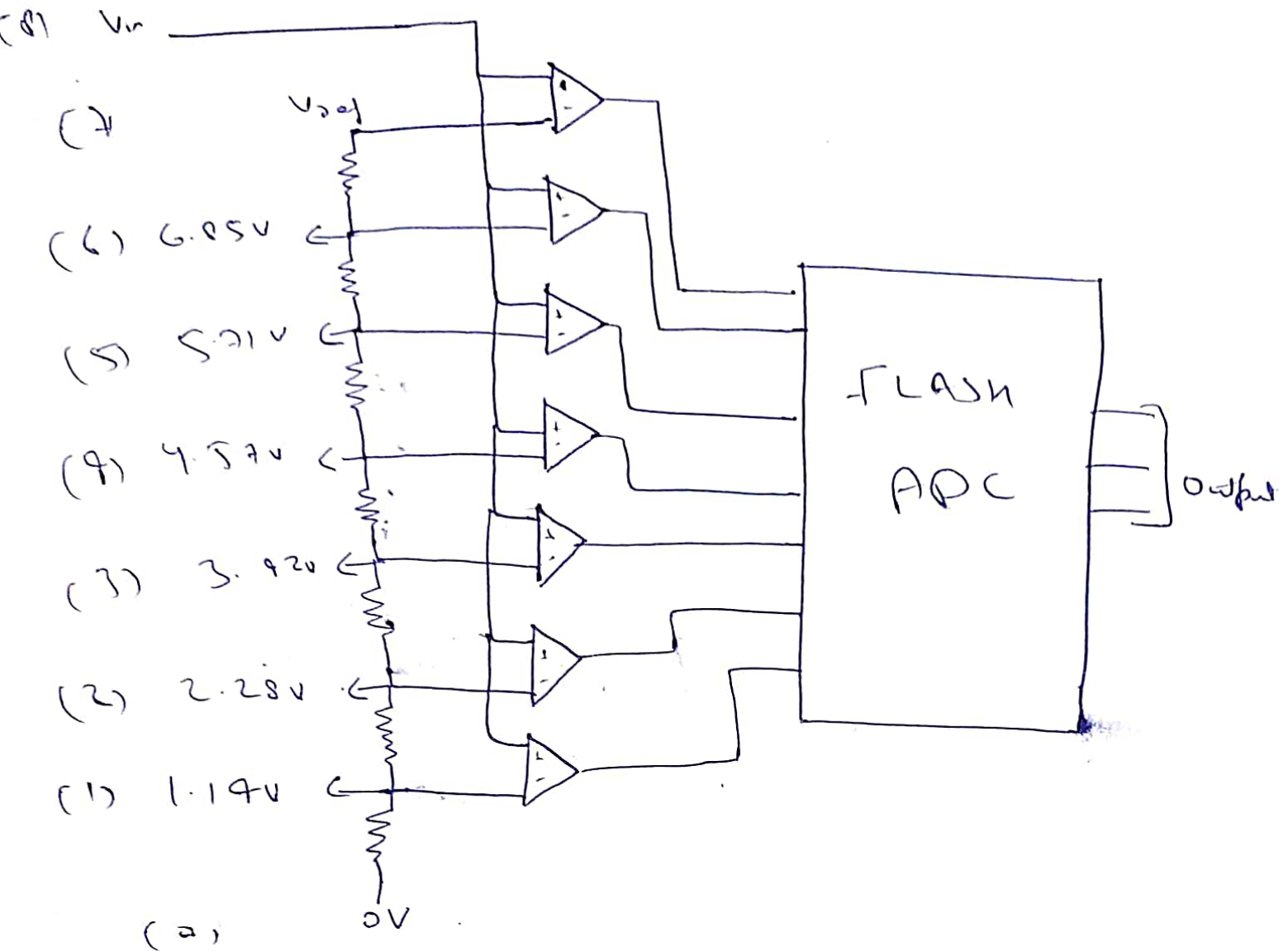

$$V_D = \frac{V}{R} \times R_{eq}$$

Voltage at input 6 is greater than input

voltage, hence we will get binary
output of node 5

Binary output = 101